

# SOLUCION DIVISOR ENUNCIADO

Diagrama transición de estados

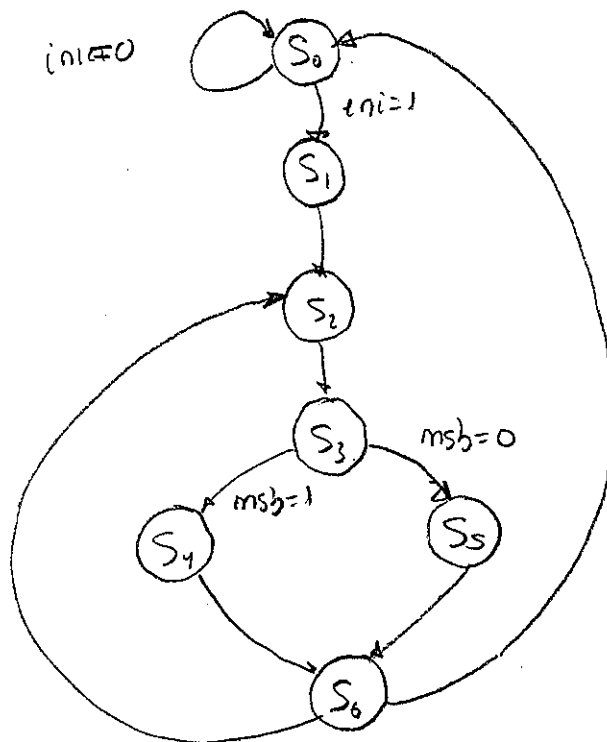


Tabla de salidas

	add-sub	entr.dd-ld	entr.ld	entr.cu	dsor.ld	dsor.sh	dado.ld	coc.ld	coc.sh	max
S <sub>0</sub>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S <sub>1</sub>	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0
S <sub>2</sub>	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
S <sub>3</sub>	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
S <sub>4</sub>	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1
S <sub>5</sub>	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
S <sub>6</sub>	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0